



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE ENGENHARIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELETRÔNICA**

**PROJETO RTL
SISTEMA DE COFRE DIGITAL**

**DAVI PAULO VILELA MOURA
LUIS HENRIQUE CORDEIRO RODRIGUES
VINICIUS MOREIRA FARIA**

Belo Horizonte - MG
2025

Sumário

1.	Introdução	3
2.	Modelagem do Sistema	4
2.1.	Periféricos	5
2.2.	Projeto do Processador - Metodologia RTL	7
2.2.1.	FSM Alto Nível	7
2.2.2.	Caminho de Dados	11
2.3	Projeto do Bloco de Controle	15
2.3.1.	FSM Controladora	15
2.3.2	Diagrama Duas Caixas	16
3.	Código VHDL e Simulação do Sistema	16
4.	Conclusão	
5.	Referências	

1. Introdução

Este trabalho tem como objetivo a implementação de um sistema de tranca digital para cofres, baseado em uma senha de 16 bits. O sistema foi projetado para oferecer segurança e praticidade, permitindo ao usuário configurar, validar e redefinir a senha conforme necessário.

O funcionamento do sistema é baseado em três modos operacionais principais:

1. **Modo de Configuração:** O usuário define uma nova senha para o cofre, que será armazenada no sistema e utilizada nas próximas tentativas de acesso.
2. **Modo de Tentativa:** Após a configuração da senha, o usuário pode inserir uma combinação para tentar destrancar o cofre. Caso a senha digitada seja correta, o sistema autoriza a abertura. Se a senha inserida for incorreta, um contador de tentativas é ativado, limitando o número de erros consecutivos antes do bloqueio temporário do sistema.
3. **Modo de Reset:** Para situações em que seja necessário restaurar o sistema, o modo de reset redefine a senha para um valor padrão de fábrica, representado pelo código binário 0000000000000000.

A implementação do sistema seguiu um processo estruturado, iniciando com a definição dos requisitos e das funcionalidades desejadas. Em seguida, foi realizada a modelagem do sistema a partir de uma FSM de alto nível, capturando a idéia principal do projeto. Com isso, foi contemplando o projeto do caminho de dados e a criação de uma Máquina de Estados de baixo nível para modelar as mudanças de estado. Por fim, implementamos o código em VHDL. Todas as etapas foram desenvolvidas seguindo a metodologia **Register Transfer Level (RTL)**, garantindo uma abordagem eficiente e organizada para o desenvolvimento do circuito digital.

Com essa abordagem, o projeto busca oferecer um sistema confiável e seguro para o controle de acesso a cofres digitais, aplicando conceitos fundamentais de eletrônica digital e engenharia de hardware.

2. Modelagem do Sistema

Foram determinados todos os periféricos com os quais o processador irá interagir para o funcionamento ideal da trava digital, bem como as entradas e saídas. A figura 1 mostra o diagrama de blocos do sistema.

 


FIGURA 1: Diagrama de blocos do sistema.

A seguir, serão especificadas as funções, entradas, saídas e protocolos de comunicação de cada um dos periféricos, para que se possa projetar o processador a partir de tais especificações.

2.1 Periféricos

Botão Confirm:

Descrição: push button com a finalidade de confirmação.

Após o usuário “digitar” sua senha, o botão deve ser pressionado para que o sistema interprete aquela entrada como uma tentativa. Condicionando-o desta forma, inibe-se que tentativas sejam consideradas com base nas bordas de clock. O botão também tem funcionalidades específicas atreladas a transições de estados, como será apresentado posteriormente na Controladora.

Sinal: Entrada digital de 1 bit. Nível lógico alto quando pressionado.

Botão Cancel:

Descrição: push button com a finalidade de cancelamento de determinadas funcionalidades.

A exemplo do botão de confirmação, também tem funcionalidades específicas atreladas a transições de estados, como será apresentado posteriormente na controladora.

Sinal: Entrada digital de 1 bit. Nível lógico alto quando pressionado.

Password:

Descrição: Se trata de um valor binário de 16 bits. Para fins de simplificação do funcionamento e da compreensão do sistema, são utilizados 16 switches, sendo cada um responsável por um bit. Este valor representa a senha da qual o usuário está dando entrada no sistema. Seja para uma tentativa de abrir o cofre, seja para configurá-la como a nova senha do sistema.

Sinal: Entrada digital de 16 bits. Nível lógico de cada bit alto quando seu respectivo switch está ativado.

Trava:

Descrição: Iremos considerar a Trava digital do cofre como um sinal binário de 1 bit, que em nível lógico baixo denota cofre destrancado e em nível lógico alto denota cofre trancado.

Sinal: Saída digital de 1 bit. Aceso em nível lógico alto.

Led Vermelho:

Descrição: O led vermelho é ativado quando o usuário erra a senha ou quando o sistema entra em bloqueio(3 erros de senha).

Sinal: Saída digital de 1 bit.

Led Verde:

Descrição: O led verde é ativado quando o usuário acerta a senha destrancando o cofre.

Sinal: Saída digital de 1 bit. Aceso em nível lógico alto.

Timing remaining:

Descrição: Saída para um display que denota o tempo restante para que o usuário realize uma nova tentativa de senha. Após errar 3 vezes a senha, de forma consecutiva, o sistema entra em modo de bloqueio por X segundos até que o usuário possa realizar uma nova tentativa.

Sinal: Saída digital de 4 bits.

2.2 Projeto do Processador - Metodologia RTL

2.2.1 FSM de alto nível

A figura 2 mostra a FSM de alto nível que o processador deverá implementar e a seguir o procedimento é explicado. Foi utilizada a convenção de que quando uma saída não é explicitada no estado da FSM, ela está sendo representada como nível lógico baixo, com exceção de quando o nível lógico baixo é necessário para o estado.

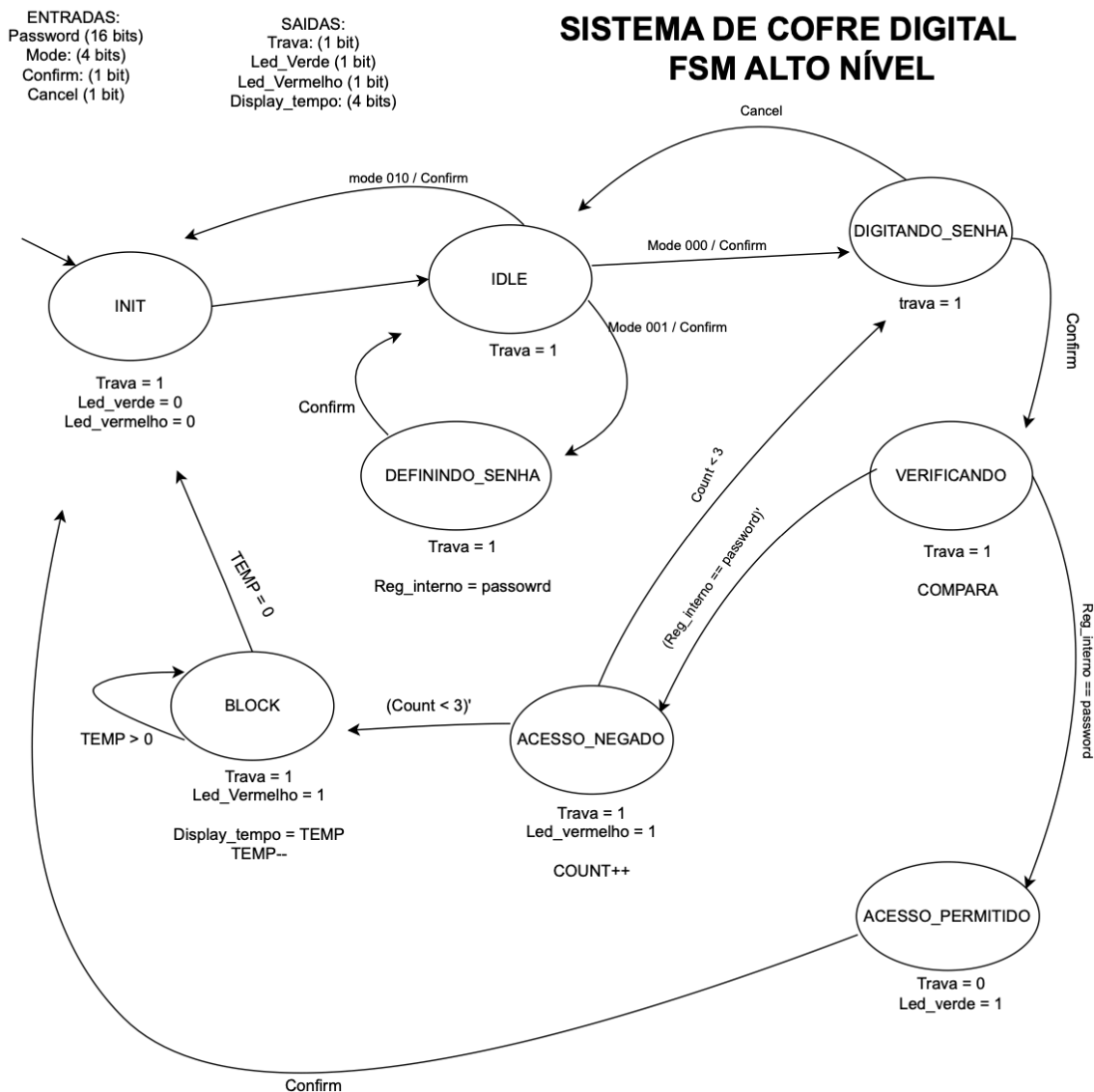


Figura 2: FSM de alto nível

Estados da FSM:

- **INIT (Estado Inicial):**

Trava = 1: O cofre está travado.

Neste estado, o sistema reseta seus componentes e segue para o próximo estado. aguarda uma entrada do usuário para iniciar uma operação (definir senha ou digitar senha).

- **IDLE (Estado Inicial):**

Trava = 1: O cofre está travado.

Neste estado, o sistema aguarda a confirmação da escolha do modo de operação para prosseguir para o próximo estado.

- **DEFININDO_SENHA (Definir Senha):**

Trava = 1: O cofre permanece travado.

Reg_interno = password: A senha digitada é armazenada em um registrador interno.

Este estado é alcançado quando o usuário está definindo uma nova senha. A senha é armazenada para futuras verificações.

- **DIGITANDO_SENHA (Digitando Senha):**

Trava = 1: O cofre permanece travado.

Neste estado, o usuário está digitando a senha para tentar abrir o cofre. O sistema aguarda a confirmação da senha.

- **VERIFICANDO (Verificando Senha):**

Trava = 1: O cofre permanece travado.

COMPARA: O sistema compara a senha digitada com a senha armazenada no registrador interno.

Dependendo do resultado da comparação, o sistema transita para **ACESSO_PERMITIDO** ou **ACESSO_NEGADO**.

- **ACESSO_PERMITIDO (Acesso ao Cofre):**

Trava = 0: O cofre é destravado.

Led_Verde = 1: O LED verde é aceso, indicando que o acesso foi permitido.

Ao atingir esse estado estado, o sistema destrava o cofre e espera pela confirmação do usuário para o reset do sistema.

- **ACESSO_NEGADO (Acesso Negado):**

Trava = 1: O cofre permanece travado.

Led_Vermelho = 1: O LED vermelho é aceso, indicando que o acesso foi negado.

COUNT++: Um contador é incrementado para rastrear o número de tentativas falhas.

Se o número de tentativas falhas atingir um limite (por exemplo, 3), o sistema irá transitar para um estado de bloqueio temporário.

- **BLOCK (Bloqueado):**

Trava = 1: O cofre permanece travado.

Led_Vermelho = 1: O LED vermelho é aceso.

Ao chegar nesse estado, um temporizador é acionado e um sinal de bloqueio é enviado à controladora, o sinal permanece em nível lógico alto enquanto o contador for diferente de 0. Ao zerar o temporizador, o sinal de bloqueio volta a ter nível baixo, liberando o sistema para retornar ao estado IDLE.

Transições entre Estados:

- **IDLE → DEFINIDO_SENHA:** Ocorre quando o usuário seleciona o modo de definir senha e confirma.
- **IDLE → DIGITANDO_SENHA:** Ocorre quando o usuário seleciona o modo de digitar senha e confirma.

- **DIGITANDO_SENHA → VERIFICANDO:** Ocorre quando o usuário confirma a senha digitada.
- **VERIFICANDO → ACESSO_PERMITIDO:** Ocorre se a senha digitada for correta.
- **VERIFICANDO → ACESSO_NEGADO:** Ocorre se a senha digitada for incorreta.
- **ACESSO_NEGADO → BLOCK:** Ocorre após 3 tentativas falhas.
- **BLOCK → IDLE:** Ocorre quando o tempo de bloqueio expira.

Comportamento do Sistema:

- O sistema começa no estado **IDLE**, onde aguarda a interação do usuário.
- Se o usuário escolher definir uma nova senha, o sistema transita para **DEFINIDO_SENHA**, onde a senha é armazenada.
- Se o usuário escolher digitar uma senha, o sistema transita para **DIGITANDO_SENHA** e, após a confirmação, para **VERIFICANDO**, onde a senha é comparada.
- Se a senha estiver correta, o sistema destrava o cofre e acende o LED verde (**ACESSO_PERMITIDO**).
- Se a senha estiver incorreta, o sistema acende o LED vermelho e incrementa o contador de tentativas falhas (**ACESSO_NEGADO**).
- Após várias tentativas falhas, o sistema entra em estado de bloqueio (**BLOCK**), onde o cofre permanece travado por um tempo determinado.

2.2.2 Caminho de dados

A figura 3 mostra o datapath implementado. O diagrama interno de cada bloco operacional será explicitado adiante.

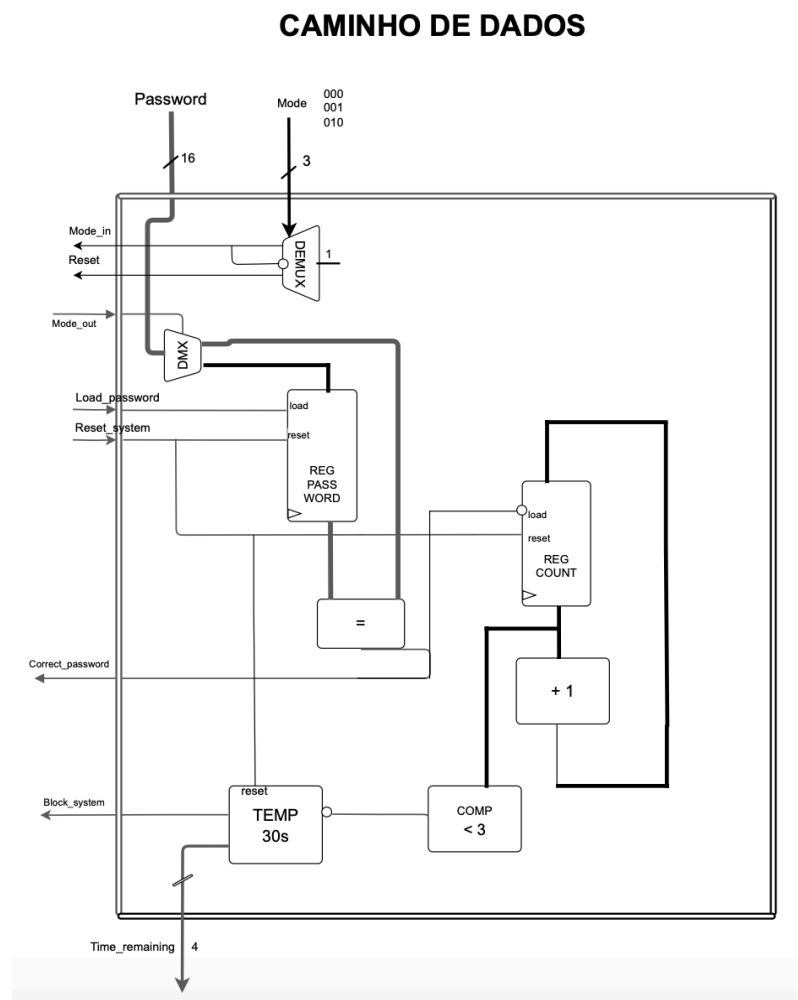


Figura 3: Caminho de dados

Blocos Operacionais utilizados:

1 - Demultiplexador: Permite selecionar um caminho para a entrada de dados

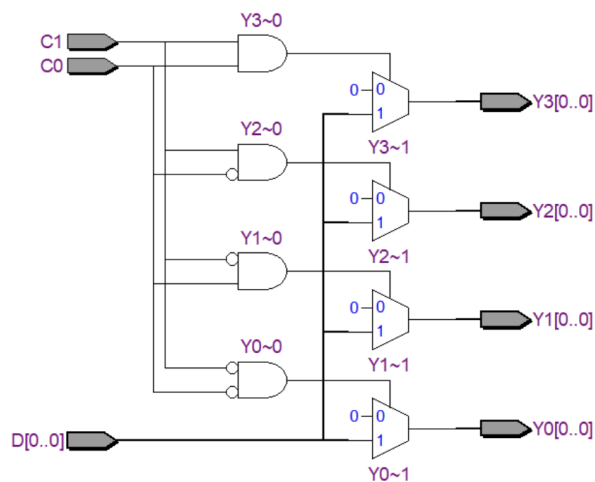


Figura 4: RTL viewer do bloco demultiplexador de 2 bits de escolha.

 


Figura 5: Simulação do bloco demultiplexador de 2 bits de escolha.

2 - Registrador: Armazena um número binário de n bits internamente no sistema

 


Figura 6: Exemplo de Registrador de 4 bits.

 


Figura 7: Simulação do bloco Registrador de 4 bits.

3 - Comparador: Compara duas entradas de 16 bits. Saída “igual” = 1 caso sejam iguais, caso contrário, saída “igual” = 0.

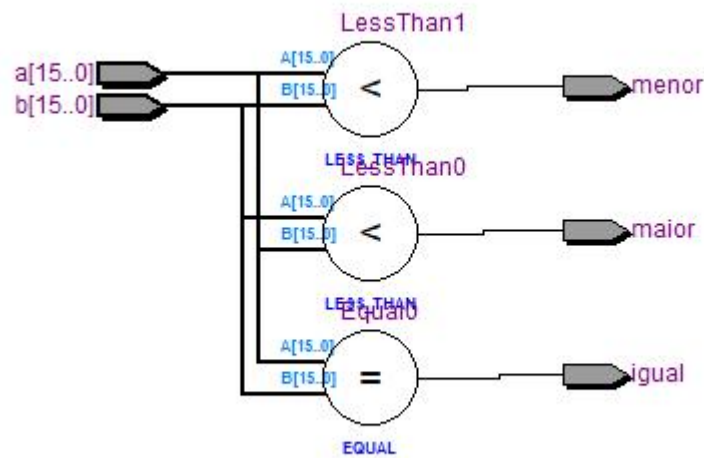


Figura 8: RTL viewer do bloco comparador de 16 bits.

 


Figura 9: Simulação do bloco comparador de 16 bits.

4 - Full adder: Soma duas entradas de 4 bits, sendo uma delas sempre 0001. O bloco funciona como um incrementador a cada load do registrador com a finalidade de contar as tentativas de senhas erradas.

 


Figura 10: RTL viewer do bloco somador de 4 bits.

 


Figura 11: Simulação do bloco somador de 4 bits.

5 - Timer:

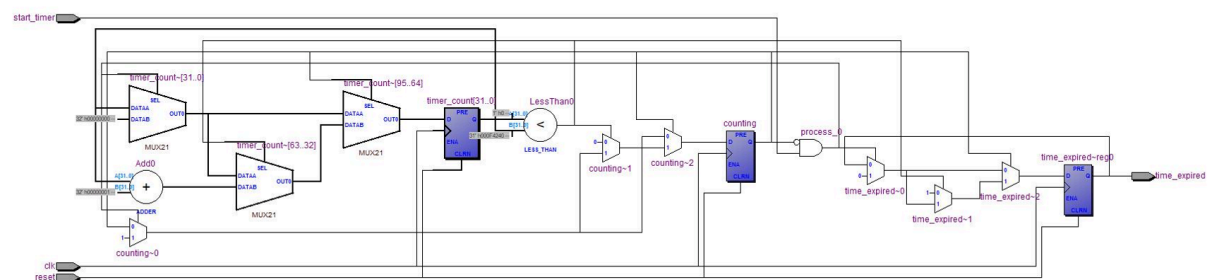


Figura 12: RTL viewer do bloco temporizador.

 


Figura 13: Simulação do bloco temporizador.

2.3 Projeto do Bloco de Controle

2.3.1 Máquina de Estados de baixo Nível (Controladora)

A figura mostra o diagrama de estados da controladora, implementada a partir da FSM de Alto Nível (Figura 2).

FSM CONTROLADORA

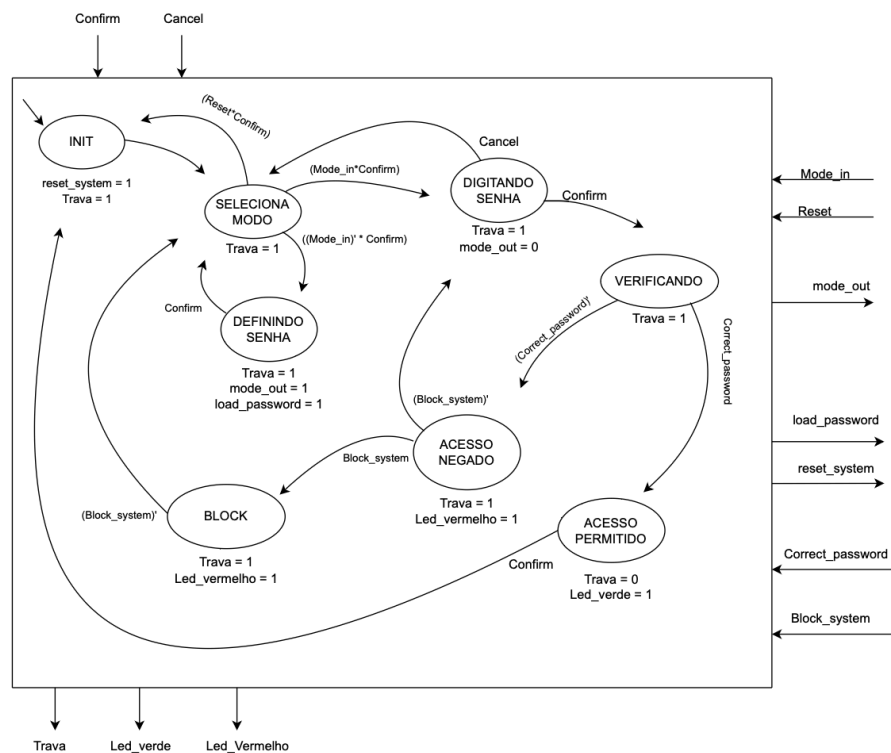


Figura 14 : FSM da Controladora

2.3.1 Conexão da controladora ao Datapath

A figura mostra o diagrama "duas caixas" conectando o Bloco de Controle ao Caminho de Dados.

DIAGRAMA DUAS CAIXAS

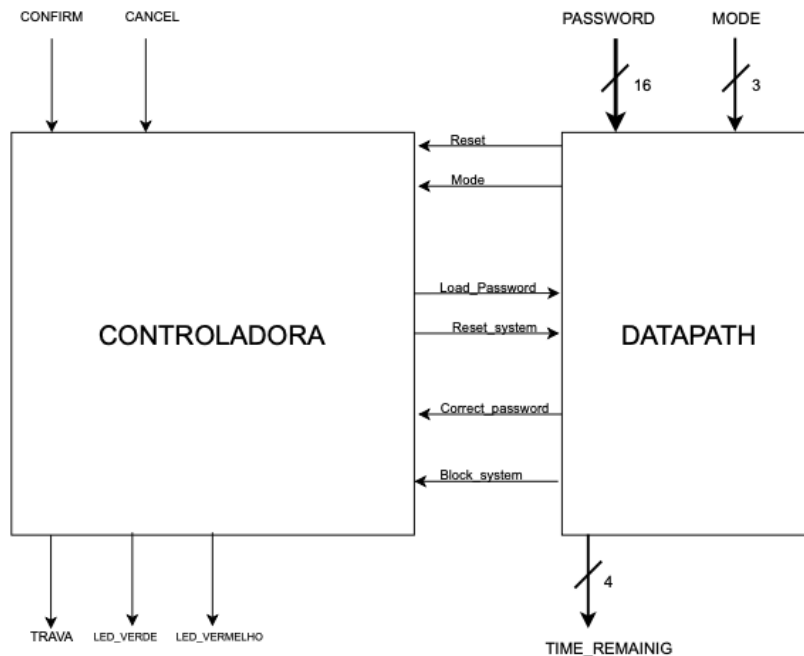


Figura 15: Diagrama 2 caixas do processador.

3 Código VHDL e Simulação do Sistema

Nessa seção será apresentado o código de todos os Componentes utilizados nesse projeto, bem como os arquivos do Caminho de Dados, da Controladora e da conexão entre os dois blocos.

Registrador de 16 bits:

Foi usado um registrador de 16 bits para armazenar a senha internamente no sistema.

Código em VHDL:

```

1  LIBRARY IEEE;
2  USE ieee.std_logic_1164.ALL;
3
4  ENTITY tb_RegW IS
5  END tb_RegW;
6
7  ARCHITECTURE behavior OF tb_RegW IS
8
9      -- Component Declaration
10     COMPONENT RegW
11     GENERIC (
12         W : INTEGER := 16
13     );
14     PORT (
15         clock : IN STD_LOGIC;
16         reset : IN STD_LOGIC;
17         load : IN STD_LOGIC;
18         D : IN STD_LOGIC_VECTOR(W - 1 DOWNTO 0);
19         Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(W - 1 DOWNTO 0)
20     );
21     END COMPONENT;
22
23     -- Signals for the testbench
24     SIGNAL meu_clock : STD_LOGIC := '0';
25     SIGNAL reset : STD_LOGIC;
26     SIGNAL load : STD_LOGIC;
27     SIGNAL D : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
28     SIGNAL Q : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
29

```

```

30 BEGIN
31
32     -- Instantiate the RegW with W=4
33     uut : RegW
34     GENERIC MAP(
35         W => 16
36     )
37     PORT MAP(
38         clock => meu_clock,
39         reset => reset,
40         load => load,
41         D => D,
42         Q => Q
43     );
44
45     -- Clock stimulus generation
46     meu_clock <= NOT meu_clock AFTER 5 ns;
47

```

Demultiplexador:

O demux foi usado em duas ocasiões no projeto, uma para selecionar o modo de operação do sistema e outra para selecionar o caminho da senha digitada pelo usuário, podendo ir para o **Registrador** interno ou diretamente para o **Comparador**

Código em VHDL:

```

1  LIBRARY IEEE;
2  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4  ENTITY demux_2bits IS
5      GENERIC (
6          DATA_WIDTH : INTEGER := 1 -- Tamanho padrão de D
7      );
8      PORT (
9          D : IN STD_LOGIC_VECTOR(DATA_WIDTH - 1 DOWNT0 0); -- Entrada de dados (tamanho genérico)
10         C1 : IN STD_LOGIC; -- Entrada de controle 1
11         C0 : IN STD_LOGIC; -- Entrada de controle 0
12         Y0 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(DATA_WIDTH - 1 DOWNT0 0); -- Saída 0 (tamanho genérico)
13         Y1 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(DATA_WIDTH - 1 DOWNT0 0); -- Saída 1 (tamanho genérico)
14         Y2 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(DATA_WIDTH - 1 DOWNT0 0); -- Saída 2 (tamanho genérico)
15         Y3 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(DATA_WIDTH - 1 DOWNT0 0) -- Saída 3 (tamanho genérico)
16     );
17 END demux_2bits;
18
19 ARCHITECTURE Behavioral OF demux_2bits IS
20 BEGIN
21     -- Lógica do demux
22     Y0 <= D WHEN (C1 = '0' AND C0 = '0') ELSE
23         (OTHERS => '0'); -- Saída Y0 ativa quando C1=0 e C0=0
24     Y1 <= D WHEN (C1 = '0' AND C0 = '1') ELSE
25         (OTHERS => '0'); -- Saída Y1 ativa quando C1=0 e C0=1
26     Y2 <= D WHEN (C1 = '1' AND C0 = '0') ELSE
27         (OTHERS => '0'); -- Saída Y2 ativa quando C1=1 e C0=0
28     Y3 <= D WHEN (C1 = '1' AND C0 = '1') ELSE
29         (OTHERS => '0'); -- Saída Y3 ativa quando C1=1 e C0=1
30 END Behavioral;

```

Comparador:

O Comparador foi usado num primeiro momento para fazer a comparação entre a senha armazenada no sistema e a senha digitada pelo usuário, e posteriormente para fazer a comparação do numero de tentativas erradas.

Codigo VHDL:

```
1  LIBRARY IEEE;
2  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
4
5  ENTITY comparador IS
6      GENERIC (
7          DATA_WIDTH : NATURAL := 16 -- Largura dos vetores A e B
8      );
9      PORT (
10         a : IN STD_LOGIC_VECTOR(DATA_WIDTH - 1 DOWNT0 0);
11         b : IN STD_LOGIC_VECTOR(DATA_WIDTH - 1 DOWNT0 0);
12         maior : OUT STD_LOGIC;
13         menor : OUT STD_LOGIC;
14         igual : OUT STD_LOGIC
15     );
16 END comparador;
17
18 ARCHITECTURE concorrente OF comparador IS
19 BEGIN
20     -- Comparação considerando valores absolutos
21     maior <= '1' WHEN (UNSIGNED(a) > UNSIGNED(b)) ELSE
22         '0';
23     menor <= '1' WHEN (UNSIGNED(a) < UNSIGNED(b)) ELSE
24         '0';
25     igual <= '1' WHEN (UNSIGNED(a) = UNSIGNED(b)) ELSE
26         '0';
27 END concorrente;
```

Somador:

O somador foi usado para incrementar o numero de tentativas erradas.

Codigo VHDL:

```

1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity fulladder is
5      port (
6          Cin : in std_logic;
7          x   : in std_logic;
8          y   : in std_logic;
9          s   : out std_logic;
10         Cout : out std_logic
11     );
12 end fulladder;
13 architecture RTL OF fulladder is
14 begin
15     s <= x XOR y XOR Cin;
16     Cout <= (x AND y) OR (Cin AND x) OR (Cin AND y);
17 end RTL ;

```

Timer:

O timer foi usado para contar o tempo de bloqueio do sistema após as 3 tentativas erradas

Código VHDL:

```
1  LIBRARY IEEE;
2  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
4
5  -- 5. Timers
6  ENTITY timer IS
7      GENERIC (
8          W : NATURAL := 1000000 -- Valor padrão (ciclos de clk) para o timer
9      );
10     PORT (
11         clk : IN STD_LOGIC;
12         reset : IN STD_LOGIC;
13         start_timer : IN STD_LOGIC;
14         time_expired : OUT STD_LOGIC
15     );
16 END timer;
17
18 ARCHITECTURE Behavioral OF timer IS
19     CONSTANT TIME_LIMIT : INTEGER := W; -- Define o limite de tempo
20     SIGNAL timer_count : INTEGER := 0; -- Contador interno
21     SIGNAL counting : STD_LOGIC := '0'; -- Sinal para indicar que o timer está contando
22 BEGIN
23     PROCESS (clk, reset)
24     BEGIN
25         IF reset = '1' THEN
26             -- Reseta o contador e desativa o sinal de tempo expirado
27             timer_count <= 0;
28             time_expired <= '0';
29             counting <= '0';
30         ELSIF rising_edge(clk) THEN
31             -- Detecta a borda de subida de start_timer para iniciar a contagem
32             IF start_timer = '1' AND counting = '0' THEN
33                 counting <= '1'; -- Inicia a contagem
34                 timer_count <= 0; -- Reinicia o contador
35                 time_expired <= '0'; -- Desativa o sinal de tempo expirado
36             END IF;
37
38             -- Se o timer estiver contando, incrementa o contador
39             IF counting = '1' THEN
40                 IF timer_count < TIME_LIMIT THEN
41                     timer_count <= timer_count + 1; -- Incrementa o contador
42                 ELSE
43                     time_expired <= '1'; -- Ativa o sinal de tempo expirado
44                     counting <= '0'; -- Para a contagem
45                 END IF;
46             END IF;
47         END IF;
48     END PROCESS;
49 END Behavioral;
```

Datapath:

O caminho de dados implementa a mudança que os dados sofrem no fluxo do sistema.

Código VHDL:

```
40     COMPONENT RegW
41         GENERIC (
42             W : INTEGER := 16 -- Largura padrão do registrador
43         );
44         PORT (
45             clock : IN STD_LOGIC;
46             reset : IN STD_LOGIC; -- Reset assíncrono ativo em '1'
47             load : IN STD_LOGIC; -- Load síncrono ativo em '1'
48             D : IN STD_LOGIC_VECTOR(W - 1 DOWNTO 0);
49             Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(W - 1 DOWNTO 0)
50         );
51     END COMPONENT;
52
53     COMPONENT comparador
54         GENERIC (
55             DATA_WIDTH : NATURAL := 16 -- Largura dos vetores A e B
56         );
57         PORT (
58             a : IN STD_LOGIC_VECTOR(DATA_WIDTH - 1 DOWNTO 0);
59             b : IN STD_LOGIC_VECTOR(DATA_WIDTH - 1 DOWNTO 0);
60             maior : OUT STD_LOGIC;
61             menor : OUT STD_LOGIC;
62             igual : OUT STD_LOGIC
63         );
64     END COMPONENT;
65
66     COMPONENT timer
67         GENERIC (
68             W : NATURAL := 1000000 -- Valor padrão (ciclos de clk) para o timer
69         );
70         PORT (
71             clk : IN STD_LOGIC;
72             reset : IN STD_LOGIC;
73             start_timer : IN STD_LOGIC;
74             time_expired : OUT STD_LOGIC
75         );
76     END COMPONENT;
```



```

78 COMPONENT fulladder_4bits
79     PORT (
80         A : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
81         B : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
82         Cin : IN STD_LOGIC;
83         S : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
84         Cout : OUT STD_LOGIC
85     );
86 END COMPONENT;
87
88 -- Sinais internos
89 SIGNAL demux1_out1 : STD_LOGIC_VECTOR(0 DOWNTO 0); -- Saída do demux de 1 bit
90 SIGNAL demux1_out2 : STD_LOGIC_VECTOR(0 DOWNTO 0); -- Saída do demux de 1 bit
91 SIGNAL demux1_out3 : STD_LOGIC_VECTOR(0 DOWNTO 0); -- Saída do demux de 1 bit
92 SIGNAL demux16_out1 : STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0); -- Saída do demux de 16 bits
93 SIGNAL demux16_out2 : STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0); -- Saída do demux de 16 bits
94 SIGNAL reg_password_out : STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0); -- Saída do registrador de senha
95 SIGNAL reg_error_count_out : STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0); -- Saída do registrador de contagem de erros
96 SIGNAL comp_password_out : STD_LOGIC; -- Saída do comparador de senhas
97 SIGNAL comp_error_count_out : STD_LOGIC; -- Saída do comparador de contagem de erros
98 SIGNAL timer_led_out : STD_LOGIC; -- Saída do timer para piscar o LED
99 SIGNAL timer_block_out : STD_LOGIC; -- Saída do timer para bloquear o sistema
100 SIGNAL counter_out : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); -- Saída do contador de 4 bits
101 SIGNAL counter_reset : STD_LOGIC; -- Sinal de reset do contador
102

```

```

103 BEGIN
104
105     -- Instanciação do demux de 1 bit
106     demux1 : demux_2bits
107     GENERIC MAP(
108         DATA_WIDTH => 1
109     )
110     PORT MAP(
111         D => '1',
112         C1 => mode(1),
113         C0 => mode(0),
114         Y0 => mode_in,
115         Y1 => NOT mode_in,
116         Y2 => reset,
117         Y3 => OPEN
118     );
119
120     -- Instanciação do demux de 16 bits
121     demux16 : demux_2bits
122     GENERIC MAP(
123         DATA_WIDTH => 16
124     )
125     PORT MAP(
126         D => password,
127         C1 => mode_out(1),
128         C0 => mode_out(0),
129         Y0 => demux16_out1,
130         Y1 => demux16_out2,
131         Y2 => OPEN,
132         Y3 => OPEN
133     );
134
135     -- Instanciação do registrador de senha
136     reg_password : RegW
137     GENERIC MAP(
138         W => 16
139     )
140     PORT MAP(

```

```

140     PORT MAP(
141         clock => clock,
142         reset => reset_system,
143         load => load_password,
144         D => demux16_out2,
145         Q => reg_password_out
146     );
147
148     -- Instanciação do registrador de contagem de erros
149     reg_error_count : RegW
150     GENERIC MAP(
151         W => 2
152     )
153     PORT MAP(
154         clock => clock,
155         reset => reset_system,
156         load => NOT comp_password_out,
157         D => counter_out(1 DOWNTO 0), -- Usa os 2 bits menos significativos do contador
158         Q => reg_error_count_out
159     );
160
161     -- Instanciação do comparador de senhas
162     comp_password : comparador
163     GENERIC MAP(
164         DATA_WIDTH => 16
165     )
166     PORT MAP(
167         a => password,
168         b => reg_password_out,
169         igual => comp_password_out,
170         maior => OPEN,
171         menor => OPEN
172     );
173
174     -- Instanciação do comparador de contagem de erros
175     comp_error_count : comparador
176     GENERIC MAP(

```

```

176     GENERIC MAP(
177         DATA_WIDTH => 2
178     )
179     PORT MAP(
180         a => reg_error_count_out,
181         b => "11", -- Compara com 3 (em binário: "11")
182         igual => comp_error_count_out,
183         maior => OPEN,
184         menor => OPEN
185     );
186
187     -- Instanciação do contador de 4 bits
188     counter : fulladder_4bits
189     PORT MAP(
190         A => "00" & reg_error_count_out, -- Entrada do contador
191         B => "0001", -- Incremento de 1
192         Cin => '0', -- Sem carry inicial
193         S => counter_out,
194         Cout => OPEN
195     );
196
197     -- Instanciação do timer para piscar o LED
198     timer_led : timer
199     GENERIC MAP(
200         W => 1000000 -- Define o tempo para piscar o LED
201     )
202     PORT MAP(
203         clk => clock,
204         reset => reset_system,
205         start_timer => comp_error_count_out, -- Inicia o timer quando a contagem de erros atinge 3
206         time_expired => timer_led_out
207     );
208
209     -- Instanciação do timer para bloquear o sistema
210     timer_block : timer
211     GENERIC MAP(
212         W => 5000000 -- Define o tempo para bloquear o sistema
213     )
214     PORT MAP(
215         clk => clock,
216         reset => reset_system,
217         start_timer => comp_error_count_out, -- Inicia o timer quando a contagem de erros atinge 3
218         time_expired => timer_block_out
219     );
220
221     -- Lógica de saída
222     mode_in <= demux1_out(0);
223     reset <= reset_system;
224     corect_pass <= comp_password_out;
225     block_system <= timer_block_out;
226     time_remaining <= timer_led_out;
227
228     END estrutural;

```

Controladora:

A controladora implementa a lógica de mudança de estados do sistema.

Código VHDL:

```

new.vhdl
1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.ALL;
3
4  ENTITY controladora IS
5      PORT (
6          reset : IN STD_LOGIC;
7          clock : IN STD_LOGIC;
8          mode : IN STD_LOGIC;
9          correct_password : IN STD_LOGIC;
10         block_system : IN STD_LOGIC;
11         confirm : OUT STD_LOGIC;
12         cancel : OUT STD_LOGIC;
13         load_password : OUT STD_LOGIC;
14         reset_system : OUT STD_LOGIC;
15         trava : OUT STD_LOGIC;
16         led_verde : OUT STD_LOGIC;
17         led_vermelho : OUT STD_LOGIC;
18     );
19 END controladora;
20
21 ARCHITECTURE arch OF controladora IS
22     -- Enumerated type for state machine states
23     TYPE state_type IS (INIT, MODE, DEFINE, TYPING, CHECK, DENIED, ALLOWED, BLOCKED);
24
25     -- Signal to hold the current state
26     SIGNAL current_state, next_state : state_type;
27
28 BEGIN
29     -- Process for state transitions (sequential logic)
30     PROCESS (clock, reset)
31     BEGIN
32         IF reset = '1' THEN
33             current_state <= INIT; -- Initial state
34         ELSIF RISING_EDGE(clock) THEN
35             current_state <= next_state;
36         END IF;
37     END PROCESS;

```

```

39  -- Process for next state logic and output generation (combinational logic)
40  PROCESS (current_state)
41  BEGIN
42      -- Default assignments for outputs
43      reset <= '0';
44      mode <= "00";
45      corect_password <= '0';
46      block_system <= '0';
47      confirm <= '0';
48      cancel <= '0';
49      load_password <= '0';
50      reset_system <= '0';
51      trava <= '1';
52      led_verde <= '0';
53      led_vermelho <= '0';
54      next_state <= current_state; -- Default state
55
56      CASE current_state IS
57          WHEN INIT =>
58              reset <= '0';
59              mode <= "00";
60              corect_password <= '0';
61              block_system <= '0';
62              confirm <= '0';
63              cancel <= '0';
64              load_password <= '0';
65              reset_system <= '0';
66              trava <= '1';
67              led_verde <= '0';
68              led_vermelho <= '0';
69              next_state <= MODE;
70

```

```

71 WHEN MODE =>
72     reset <= '0';
73     mode <= "00";
74     corect_password <= '0';
75     block_system <= '0';
76     confirm <= '0';
77     cancel <= '0';
78     load_password <= '0';
79     reset_system <= '0';
80     trava <= '1';
81     led_verde <= '0';
82     led_vermelho <= '0';
83     next_state <= MODE;
84
85 WHEN DEFINE =>
86     reset <= '0';
87     mode <= "00";
88     corect_password <= '0';
89     block_system <= '0';
90     confirm <= '0';
91     cancel <= '0';
92     load_password <= '0';
93     reset_system <= '0';
94     trava <= '1';
95     led_verde <= '0';
96     led_vermelho <= '0';
97     next_state <= MODE;

```

```

99      WHEN TYPING =>
100          reset <= '0';
101          mode <= "00";
102          corect_password <= '0';
103          block_system <= '0';
104          confirm <= '0';
105          cancel <= '0';
106          load_password <= '0';
107          reset_system <= '0';
108          trava <= '1';
109          led_verde <= '0';
110          led_vermelho <= '0';
111          next_state <= MODE;
112
113      WHEN CHECK =>
114          reset <= '0';
115          mode <= "00";
116          corect_password <= '0';
117          block_system <= '0';
118          confirm <= '0';
119          cancel <= '0';
120          load_password <= '0';
121          reset_system <= '0';
122          trava <= '1';
123          led_verde <= '0';
124          led_vermelho <= '0';
125          next_state <= MODE;

```



```

127 WHEN CHECK =>
128     reset <= '0';
129     mode <= "00";
130     corect_password <= '0';
131     block_system <= '0';
132     confirm <= '0';
133     cancel <= '0';
134     load_password <= '0';
135     reset_system <= '0';
136     trava <= '1';
137     led_verde <= '0';
138     led_vermelho <= '0';
139     next_state <= MODE;
140
141 WHEN DENIED =>
142     reset <= '0';
143     mode <= "00";
144     corect_password <= '0';
145     block_system <= '0';
146     confirm <= '0';
147     cancel <= '0';
148     load_password <= '0';
149     reset_system <= '0';
150     trava <= '1';
151     led_verde <= '0';
152     led_vermelho <= '0';
153     next_state <= MODE;

```

```

155     WHEN ALLOWED =>
156         reset <= '0';
157         mode <= "00";
158         corect_password <= '0';
159         block_system <= '0';
160         confirm <= '0';
161         cancel <= '0';
162         load_password <= '0';
163         reset_system <= '0';
164         trava <= '1';
165         led_verde <= '0';
166         led_vermelho <= '0';
167         next_state <= MODE;
168
169     WHEN BLOCKED =>
170         reset <= '0';
171         mode <= "00";
172         corect_password <= '0';
173         block_system <= '0';
174         confirm <= '0';
175         cancel <= '0';
176         load_password <= '0';
177         reset_system <= '0';
178         trava <= '1';
179         led_verde <= '0';
180         led_vermelho <= '0';
181         next_state <= MODE;
182
183     WHEN OTHERS =>
184         next_state <= INIT; -- Default state
185     END CASE;
186 END PROCESS;
187
188 END arch;
```

4. Conclusão

A implementação do sistema de Cofre Digital foi projetada seguindo uma abordagem estruturada de projeto RTL (Register Transfer Level), desde a modelagem conceitual até a definição detalhada dos componentes de hardware e suas interações. A máquina de estados de alto nível definiu o comportamento do sistema, enquanto o diagrama do caminho de dados e o diagrama da controladora detalharam a interligação. A implementação em VHDL exigiu uma abordagem modular, permitindo a divisão do projeto em componentes menores, como entrada de senha, validação, controle de tentativas, temporização de bloqueio e acionamento do motor de travamento. A introdução do temporizador adicionou um nível extra de complexidade, mas foi gerenciada por meio de um contador e comparadores que determinam o tempo de espera antes da liberação do sistema.

Em resumo, o projeto visou fornecer um sistema de segurança funcional e programável, adequado para um cofre digital. A abordagem RTL e a implementação da FSM permitiram um design eficiente e escalável, que pode ser facilmente expandido para incluir novas funcionalidades, como autenticação multifator ou integração com sistemas externos. A próxima etapa envolve a síntese e testes no Quartus II, garantindo que o hardware se comporte conforme especificado e validando a robustez do design implementado.

5. Referências

- **Frank Vahid: Sistemas Digitais, projeto, otimização e HDLs, 2008.**